

CS-225

TARUSI MITTAL
1901CS65Tarusi Mittal
1901CS65
DanskQue 1:-Truth Table

Control Bits			Operation
S_2	S_1	S_0	(A, B = 4 bit inputs)
0	0	0	$F = A + B$
0	0	1	$F = A - B$
0	1	0	$F = A \& B$
0	1	1	$F = A B$
1	0	0	$F = A \oplus B$
1	0	1	$F = A > B ? A : B$
1	1	0	$F = A < B ? A : B$
1	1	1	$A = B$ output $A \wedge B$


For 1th bit

A_i	B_i	000	001	010	011	100	101	110	111
		sum		carry		<	>	<	=
0	0	0	0	0	0	0	0	0	A
0	1	1	0	1	0	0	1	1	B; 1 A; 0
1	0	1	0	1	1	0	1	1	A; 1 B; 0
1	1	0	1	0	0	1	1	0	B


This is the truth Table for a single bit (i)_m.

Que 2:-


Block Level Architecture

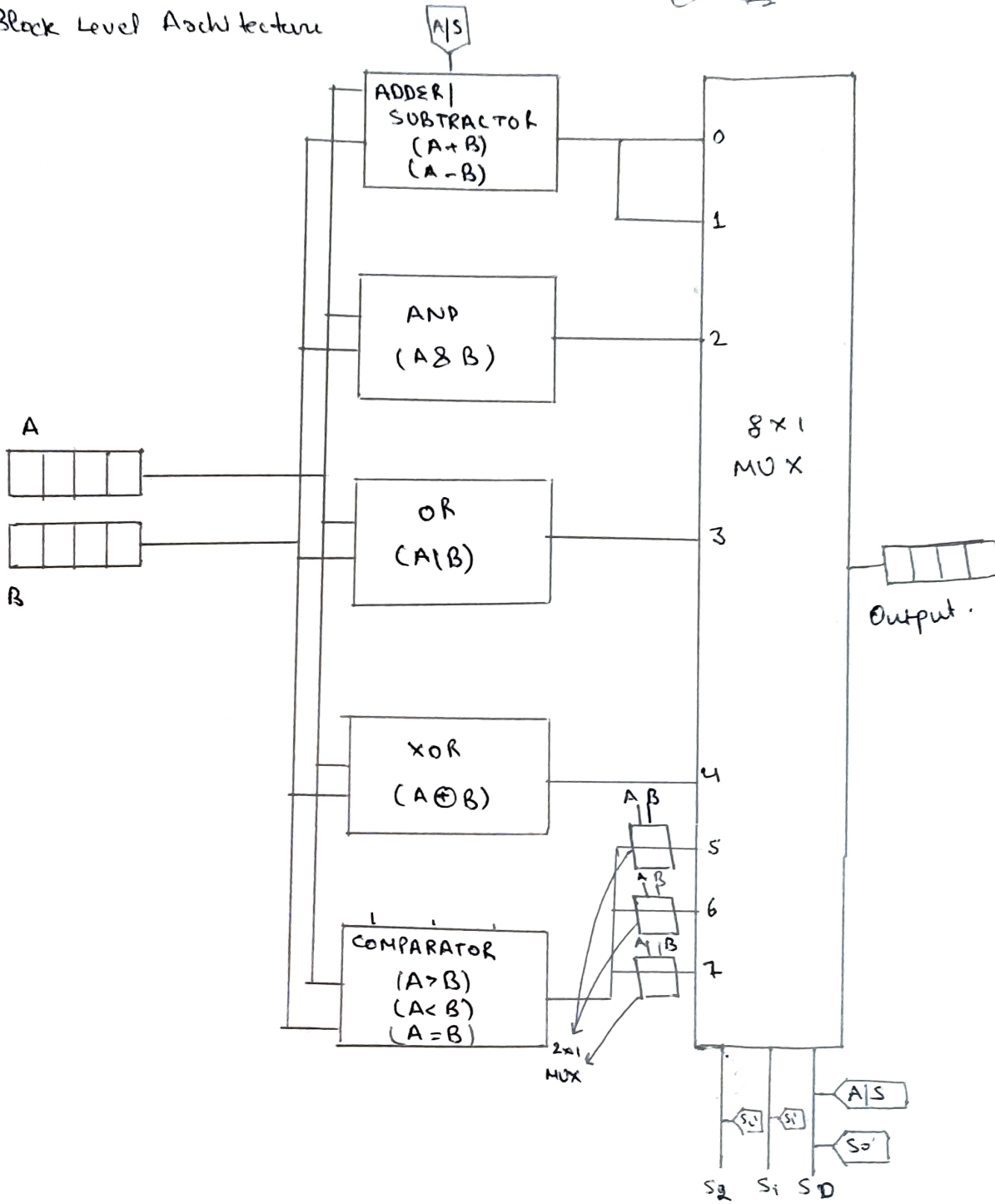

Que 3:- (a) Adder / Subtractor

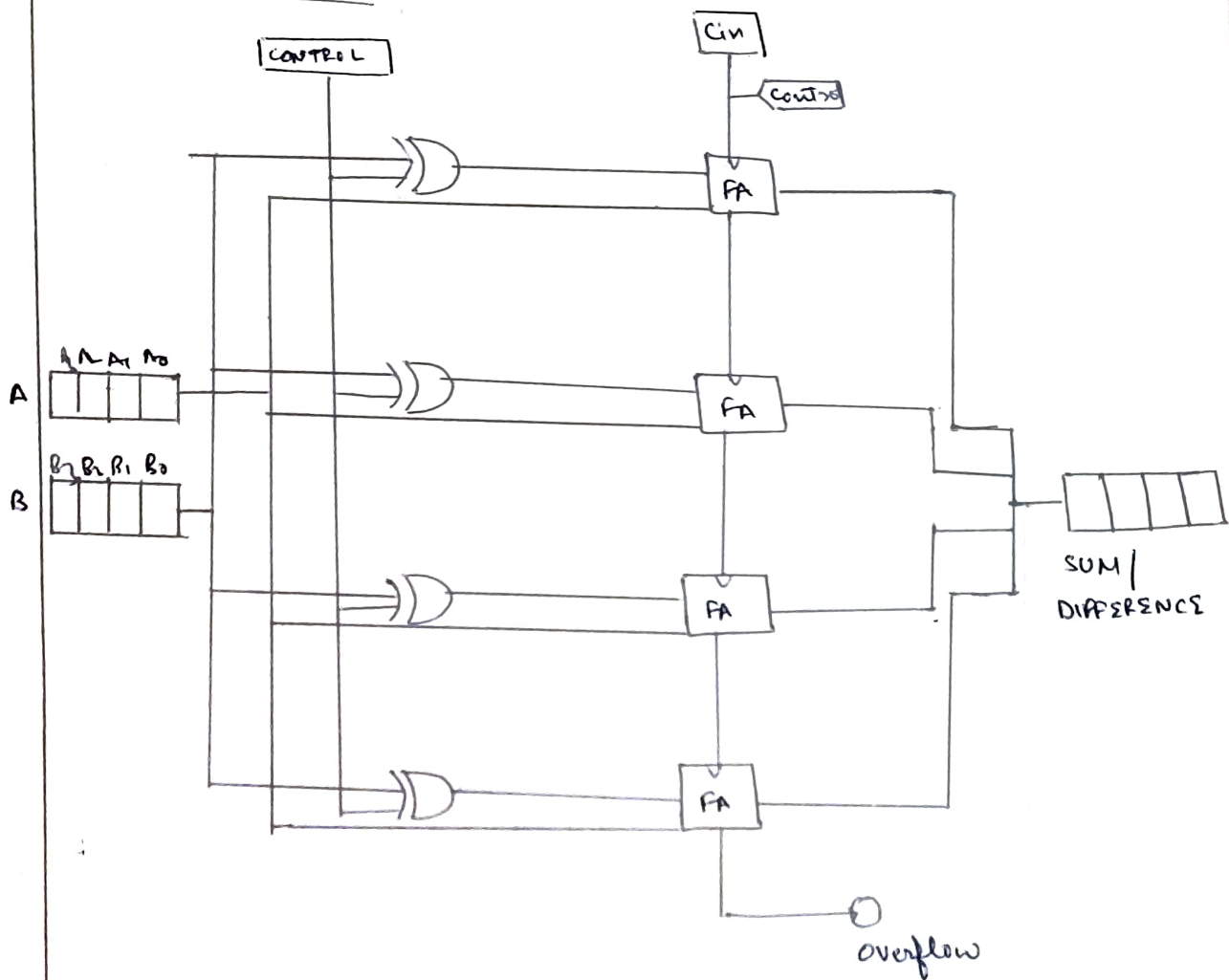


Full Adder

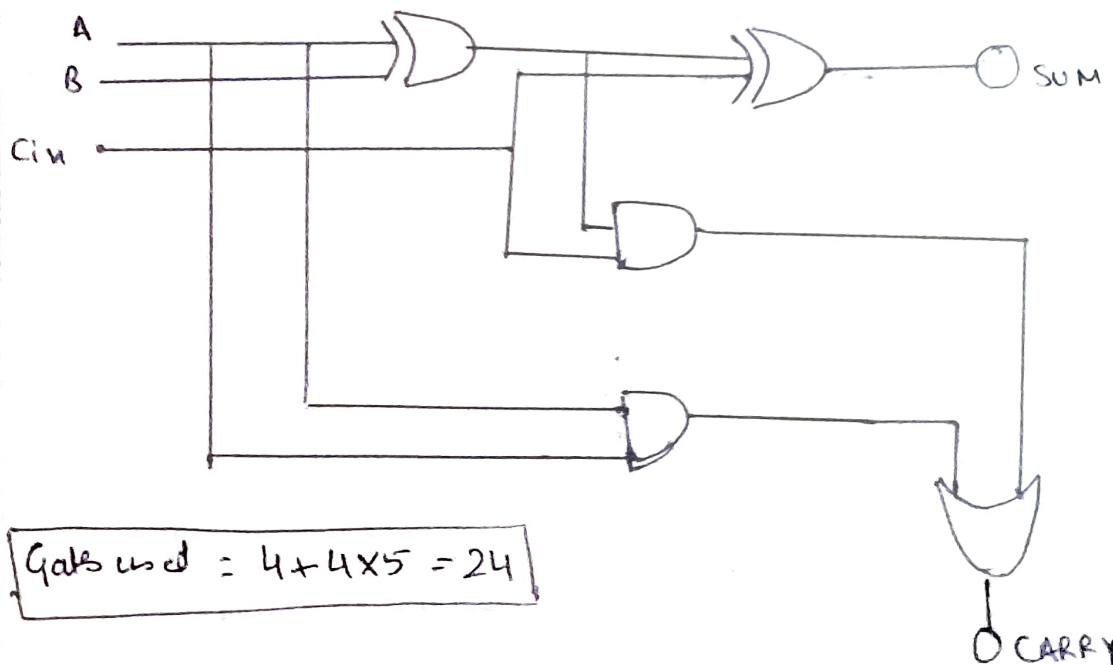


Gates used = $4 + 4 \times 5 = 24$

b) AND ($A \otimes B$)

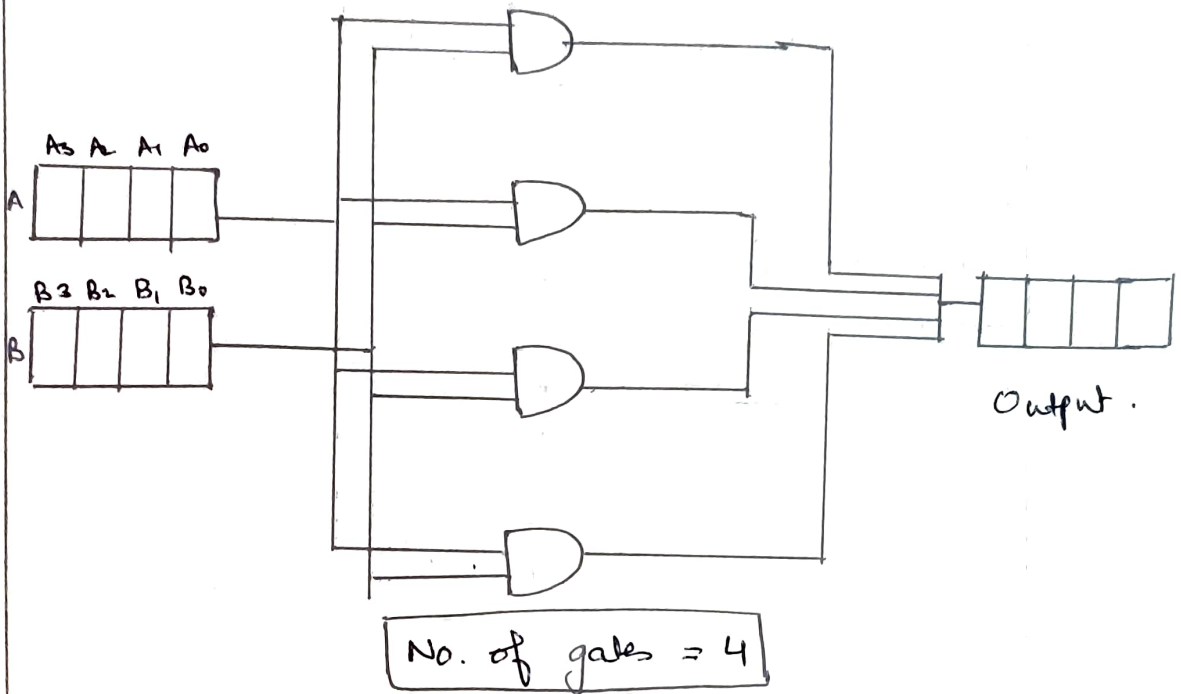


d) XOR ($A \oplus B$)

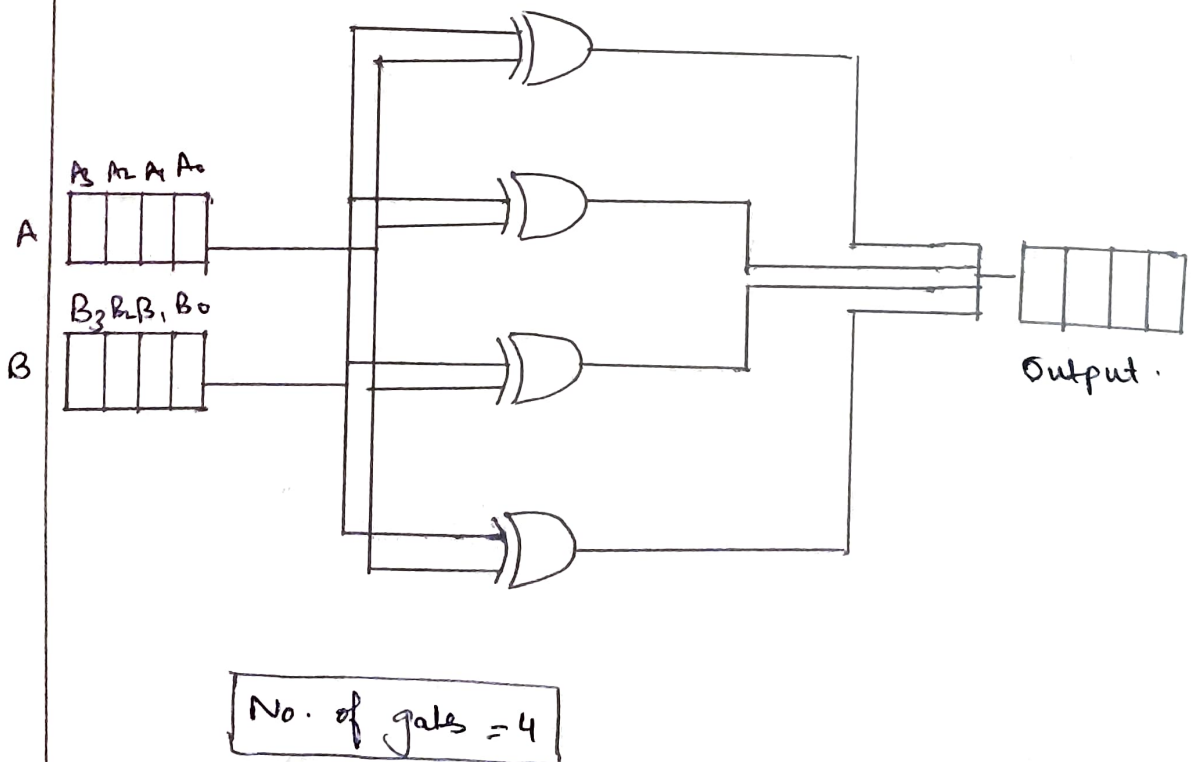


c)

OR (A/B)

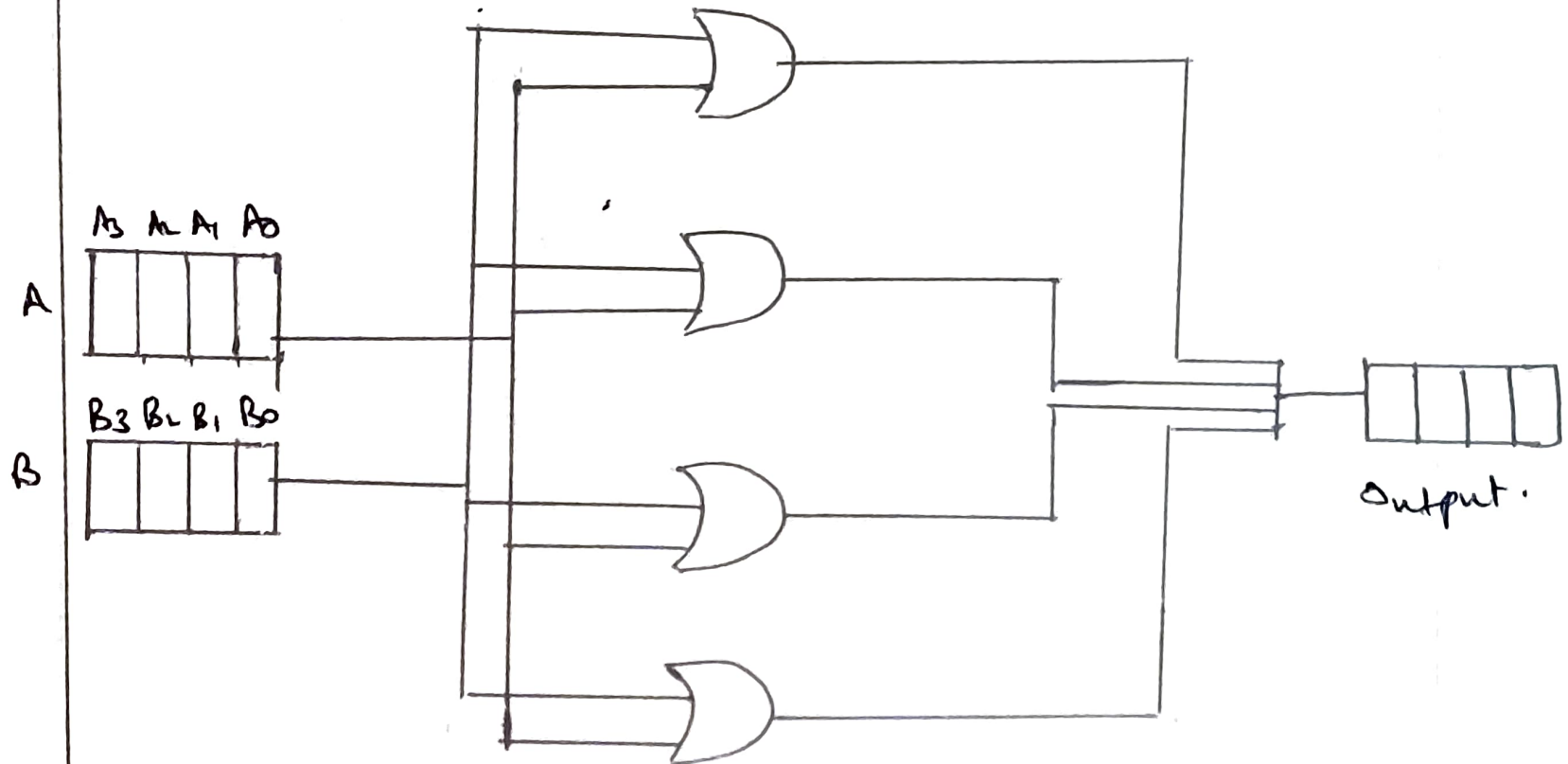


No. of gates = 4



c) Comparator

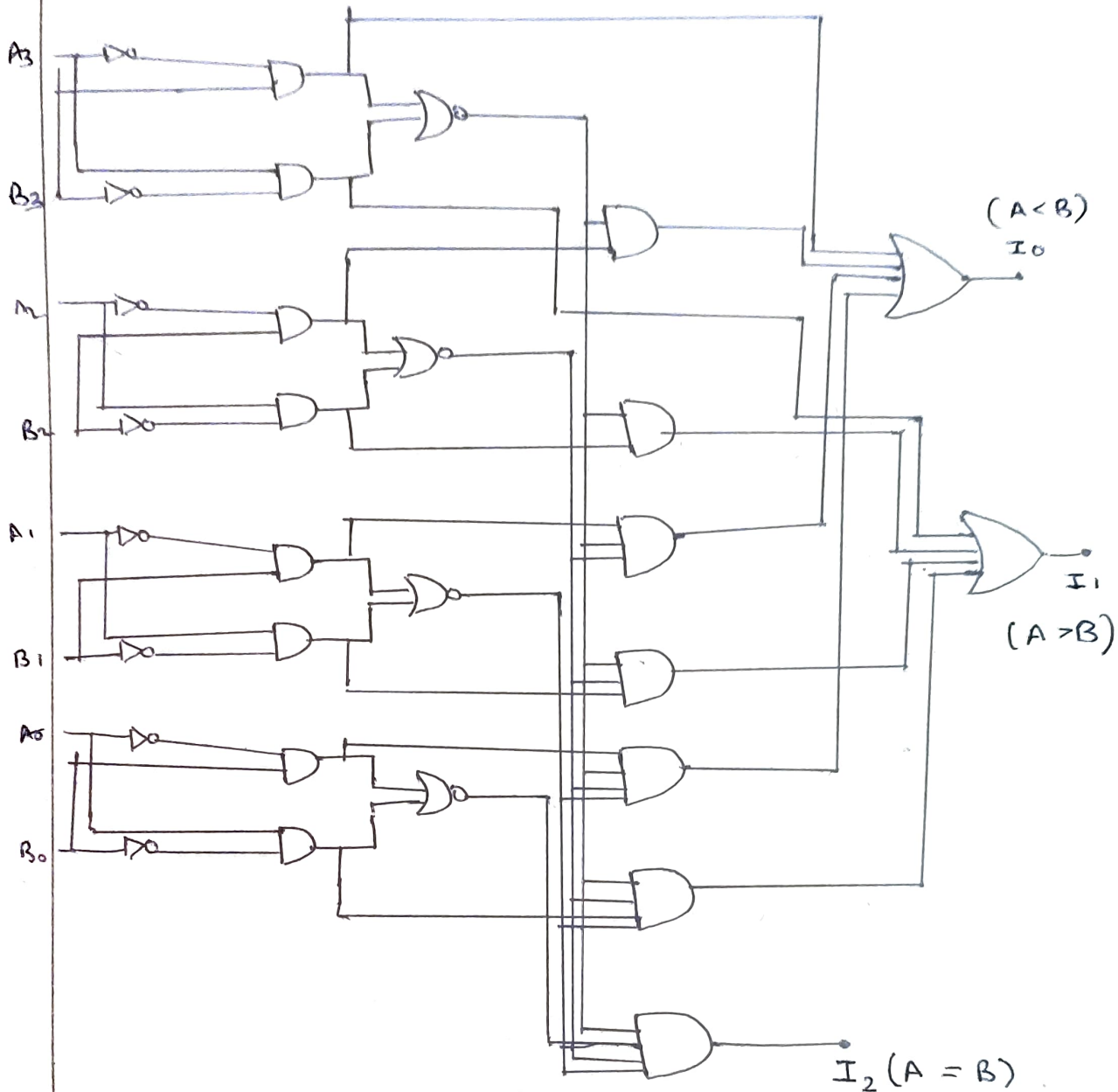

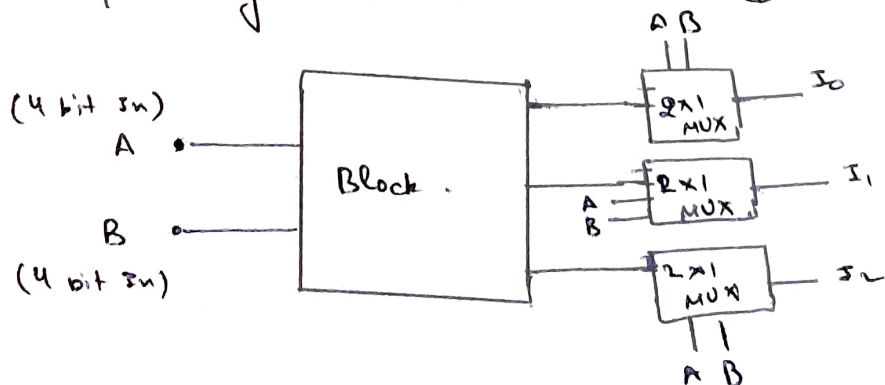The following block can be considered as:



MUX 2x1

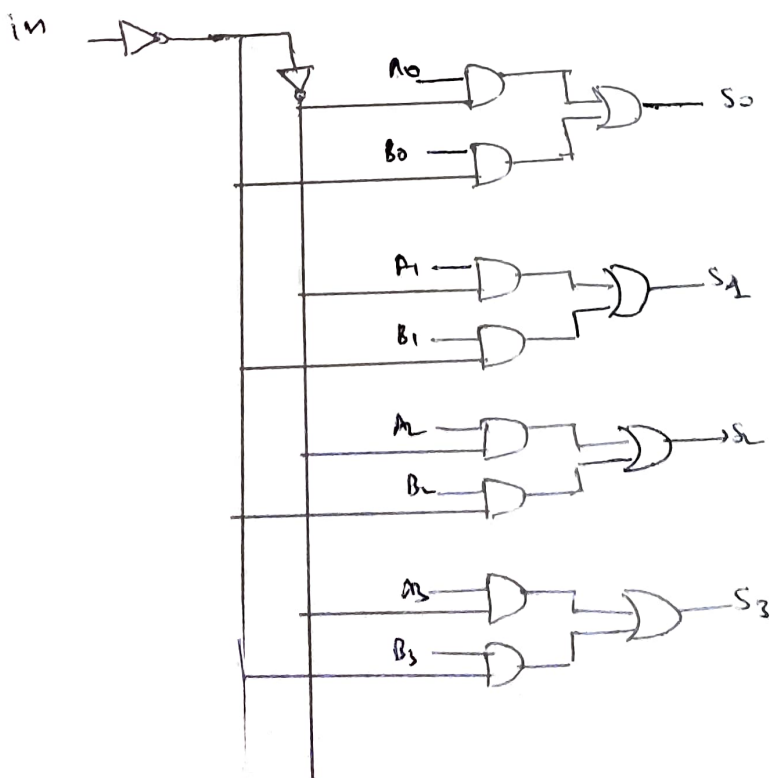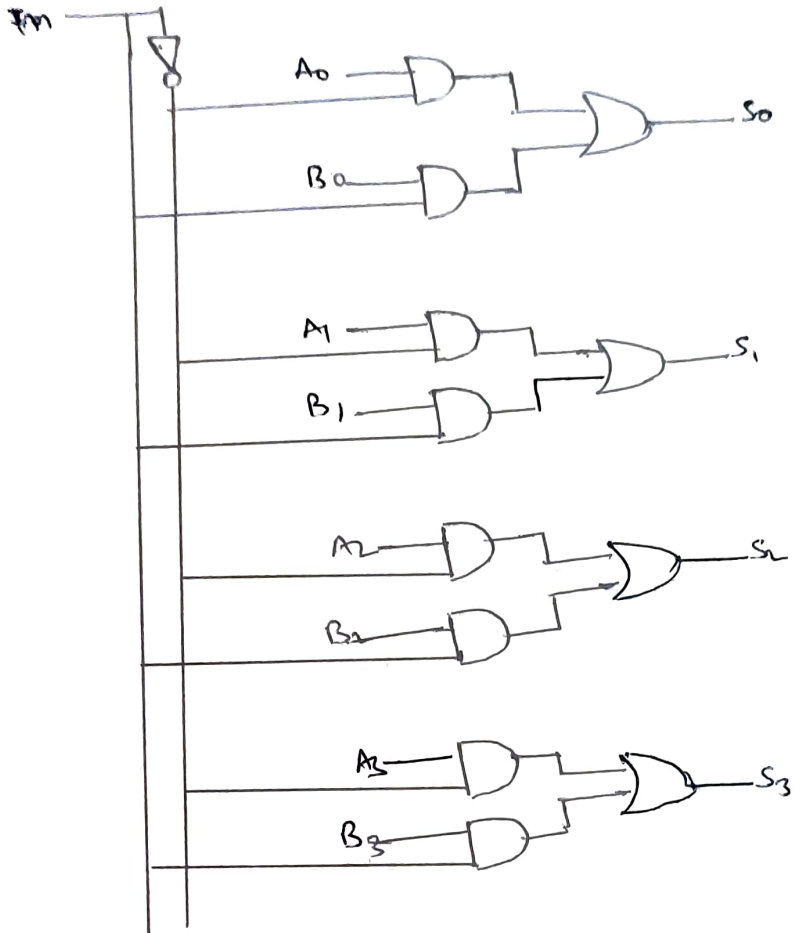

Que 4:-

	Block	No of gates
1)	Adder / Subtractor	24
2)	AND	4
3)	OR	4
4)	XOR	4
5)	Comparator + 3x(2x1 MUX)	$41 + (13 \times 3)$ $= 80$

— x — x — x END OF ASSIGNMENT — x — x — x — x